

CS-A1120 Ohjelmointi 2



A”

Aalto-yliopisto
Perustieteiden
korkeakoulu

Luento 3
kevät 2026

Sanna Suoranta (suomeksi, AS2) ja
Lukas Ahrenberg (englanniksi, T1)
9.3.2026

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

Kertaus Boolean-operaatioista

- Operaattorit olivat AND, OR, NOT ja XOR (Scalassa: &, |, !, ^).
- Alla on totuustaulut (syöte a, b) näille operaattoreille. Mikä merkinnöistä     vastaa mitä operaattoria?
 - <https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

a	b	a  b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	 a
0	1
1	0

a	b	a  b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a	b	a  b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tänään O2:ssa

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

Kombinaatiologiikka

Päivän tavoite:
"kone" joka osaa
laskea yhteen
numeroita



Aalto-yliopisto
Perustieteiden
korkeakoulu



Kierroksen 3 oppimistavoitteet

- **Tämän viikon jälkeen,**
 - Pystyt tunnistamaan peruslogiikkaportit (logic gates) sekä lukemaan ja piirtämään yksinkertaisia piirikaavioita (circuit diagram)
 - Pystyt yhdistämään portteja ja väyliä (bus) rakentaaksesi loogisia funktioita (logic function)
 - Olet tietoinen kuinka Scalan rakenteita voi käyttää simuloimaan loogisia lausekkeita (logic expressions)

Kertaus viime viikolta

- Bittiä käytetään ilmaisemaan kahta tilaa (0 / 1)
- Bittisekvenssiä voidaan käyttää ilmaisemaan tietoa (esim. numeroa)
- Boolean-operaatioita AND (ja), OR (tai), NOT (ei), ... käytetään muuttamaan bittejä ja tietoa






Millä periaatteilla tietokoneet toimivat?


- **Miten voimme rakentaa koneen, joka laskee bittien avulla?**
- **Laskenta:**
 - Ylhäältä–alas-lähestymistapa: Turingin koneet
 - Alhaalta–ylös-lähestymistapa: Portit ja piirit
- **Turingin koneet käsitellään kurssilla CS-C2160 Laskennan teoria**

Rakennuspalikat tietokoneelle

   - Loogiset **portit** NOT, AND ja OR
 - Esittävät Boolean-operaatioita
- ‘Johtimia’ tai ‘piuhoja’ (wire) porttien yhdistämiseksi
- Näiden avulla kurssin edetessä pystymme rakentamaan monimutkaisempia komponentteja



Portit Boolean-operaattoreina

 


- Portin **ulostulon (output)** arvo määräytyy **syötteiden (input)** perusteella

Loogisen portin fyysiset toteutukset

- Tyhjiöputkia (vacuum tube)
- Colossus (1944)
- 2 nm – 5 nm transistorit
- Nykypäivää



<https://www.tnmoc.org/colossus>

 



<https://newatlas.com/computers/ibm-2-nm-chips-transistors/>


**Millainen kone on mahdollista
rakentaa yhdistämällä
(combining) loogisia portteja?**


Piirit

 
- Porttien yhdistelmää (combination) kutsutaan piiriksi (circuit)
- Piirillä on **syötteitä (inputs)** ja **ulostulo (output)**, vrt. laatikko:




 




 


 

 

 


    Piirin ulostulo muuttuu syötteiden perusteella!



Mitä tämä piiri oikeastaan laskee?

 - a) Mitä Boolean-lauseketta tämä piiri vastaa?
- b) Minkä 'funktion' se laskee, ilmaistuna omin sanoin yhdellä virkkeellä?



Totuustaulu (truth table)

a	b	$(a \& b) \mid (!a \& !b)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Kierrokselta 1 – lausekkeita esittävät luokat

- Muistathan nämä luokat kierrokselta 1?

- Numeerisille arvoille:

```
abstract class Value:  
  def read: Int  
end Value
```

```
class VariableValue(c: Int) extends Value:  
  protected var _myVal = c  
  def write(v: Int) =  
    _myVal = v  
  def read = _myVal  
end VariableValue
```

- Summalle

```
class SumValue(v1: Value, v2: Value)  
extends Value:  
  def read = v1.read + v2.read  
end SumValue
```

- Näillä voimme luoda muuttujia ja summia, esim.

```
val v1 = VariableValue(10)  
val v2 = VariableValue(20)  
val s = SumValue(v1, v2)
```

```
println(f"The sum is now ${s.read}")
```

```
v1.write(0)
```

```
println(f"The sum is now ${s.read}")
```

- Tämä tulostaa

```
The sum is now 30
```

```
The sum is now 20
```

- Kokeile scastie:ssa:

<https://scastie.scala-lang.org/UYb3hWMVSiaBD576JCLIA>

Kierrokselta 1 – lausekkeita esittävät luokat

- Numeerisille arvoille:

```
abstract class Value:
  def read: Int
end Value

class VariableValue(c: Int) extends Value:
  protected var _myVal = c
  def write(v: Int) =
    _myVal = v
  def read = _myVal
end VariableValue
```

- Summalle

```
class SumValue(v1: Value, v2: Value)
  extends Value:
    def read = v1.read + v2.read
  end SumValue
```

- Ilman että ajat koodin, mitä tämä tulostaa?

```
val x = VariableValue(10)
val y = VariableValue(20)
val z = VariableValue(30)

val sum1 = SumValue(SumValue(x, y), z)
val sum2 = VariableValue((x.read+y.read) + z.read)




print(f"A:${sum1.read},")
print(f"B:${sum2.read},")

x.write(100)


print(f"C:${sum1.read},")
print(f"D:${sum2.read},")
```

Piirien jäljittely (emulate) Scalalla

   
- Voidaksemme jäljitellä (emuloida) piirien toimintaa (ja myöhemmin tietokonetta), kurssilla kirjoitetaan ohjelmoijan rakennussarja Scalalla
- Meillä pitää olla keinot esittää:
 - NOT
 - AND
 - OR
 - piuhat



 Käytetään olioita esittämään portteja ja syötteitä



 Syöte on 'edellisen' portin ulostulo tai koko piirin syöte-elementti



- Tämän pitäisi hoitaa johdointus
- Ulostulo on ketjun viimeisen olion arvo

tinylog –Scala-paketin teko

```
package tinylog
```

- **Käytetään yhteistä abstraktia luokkaa sekä piireille että syötteille**

```
abstract class Gate():  
  def value: Boolean // implemented by the extending classes  
end Gate
```

- **Portin arvo (value) on sen ulostulon arvo**
 - True (1) ja False (0)
 - Huom! Value on funktio!

Loogisten porttien toteutus ...

```
class NotGate(in: Gate) extends Gate():  
  def value = !in.value  
end NotGate
```

```
class OrGate(in1: Gate, in2: Gate) extends Gate():  
  def value = in1.value || in2.value  
end OrGate
```

```
class AndGate(in1: Gate, in2: Gate) extends Gate():  
  def value = in1.value && in2.value  
end AndGate
```


... ja syötteiden toteutus

```
class InputElement() extends Gate():  
  var v = false // default value is false  
  def set(s: Boolean) = { v = s }  
  def value = v  
end InputElement
```

- **Muistatko polynomi-tehtävän ensimmäiseltä kierrokselta?**

Esimerkkiipiirin rakentaminen Scalalla
 
```
import tinylog.*  
// Build a simple circuit  
val a = new InputElement()  
val b = new InputElement()  
val g1 = new AndGate(a,b)  
val g2 = new NotGate(a)  
val g3 = new NotGate(b)  
val g4 = new AndGate(g2,g3)  
val g5 = new OrGate(g1,g4)
```




- **Koodi löytyy kierroksen 3 paketista**

Piirin testaaminen

```
scala> a.set(true)
scala> b.set(false)
scala> g5.value
val res1: Boolean = false
```

```
scala> a.set(false)
scala> b.set(false)
scala> g5.value
val res2: Boolean = true
```

 - **Huomaa kuinka piiri toimii funktiona: kun muutamme syötteitä, se 'laskee uudelleen' ulostulon**
 - Piiriä itseään ei muuteta mihinkään



Syntaksin parantaminen määrittelemällä operaattorit Scalassa

- Luokalle voi määritellä omat operaattorit (esim. && || + - / ...)
 - Lyhennysmerkinnöiksi nyt && AND-, || OR- ja ! NOT-porteille


```
class Gate():  
    /** Boolean value of the Gate.*/  
    def value: Boolean  
  
    /** Operator definition for NotGate of this Gate.*/  
    def unary_! = new NotGate(this)  
    /** Operator definition for AndGate of this Gate and that Gate.*/  
    def &&(that: Gate): Gate = new AndGate(this, that)  
    /** Operator definition for OrGate of this Gate and that Gate.*/  
    def ||(that: Gate): Gate = new OrGate(this, that)  
end Gate
```

Operaattoreiden käyttäminen

- Nyt voimme tehdä näin:

```
import tinylog.*
// Build a simple circuit
val a = InputElement()
val b = InputElement()
val g1 = a && b
val g2 = !a
val g3 = !b
val g4 = g2 && g3
val g5 = g1 || g4
```

- Ohjelmointi on helpompaa 😊

 

- Suurienkin piirien tekeminen on helppoa, koska Scala luo objektit epäsuorasti:

```
import tinylog.*
// Build a simple circuit
val a = InputElement()
val b = InputElement()
val g5 = (a && b) || (!a && !b)
```

Entä se
kone,
joka voi
laskea
yhteen
numeroita
?



Aloitetaan kahdesta yksibittisestä numerosta

- **Binäärilukujen yhteenlasku**

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 10$$

- **Kun muistinumero on kirjoitettu näkyviin:**

$$0 + 0 = 00$$

$$0 + 1 = 01$$

$$1 + 0 = 01$$

$$1 + 1 = 10$$

- **Muista koulusta: kun summa ei ‘mahdu’ paikkaan, me lisäämme sen seuraavaan paikkaan muistinumeron (carry) avulla**

Nyt tiedämme syötteet ja lopputuloksen

- **Mutta millaisen piirin tarvitsemme?**
 - Eli mikä on lauseke (expression)?

a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



Muistin
tueksi:

AND


OR

NOT


Mikä näistä piireistä tekee yhden bitin yhteenlaskun?

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>


a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

1

 

2

 

3


Muistin
tueksi:

AND 

OR 

NOT 

Tämä yhdistelmä?

 

Muistin
tueksi:

AND 

OR 

NOT 

Synteesi totuustaulu(i)sta

1. Jokaiselle riville, jossa ulostulo on 1, kirjoita AND-operaatio, joka on totta tasan silloin, kun syötteillä on kyseisen rivin arvot
2. Yhdistä nämä ilmaisut yhdeksi pitkäksi OR-ilmaisuksi

a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a && b)

`val c = (a && b)`

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(!a && b)
(a && !b)

`val s = (!a && b) || (a && !b)`

Olettaen että syötteet (a, b) on `tinylogGate`-olioita, Scala luo automaattisesti piirit näistä ilmiäsuista!

Synteesi totuustaulu(i)sta

1. Jokaiselle riville, jossa ulostulo on 1, kirjoita AND-operaatio, joka on totta tasan silloin, kun tuloilla on kyseisen rivin arvot
2. Yhdistä nämä ilmaisut yhdeksi pitkäksi OR-ilmaisuksi

a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$(a \ \&\& \ b)$

`val c = (a && b)`

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$(!a \ \&\& \ b)$
 $(a \ \&\& \ !b)$

`val s = (!a && b) || (a && !b)`

Olettaen että syötteet (a, b) on `tinylogGate`-olioita, Scala luo automaattisesti piirit näistä ilmiäsuista!

Synteesi totuustaulu(i)sta

1. Jokaiselle riville, jossa ulostulo on 1, kirjoita **AND-operaatio**, joka on totta tasan silloin, kun tuloilla on kyseisen rivin arvot
2. Yhdistä nämä ilmaiset yhdeksi pitkäksi OR-ilmaisuksi

a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a && b)

`val c = (a && b)`

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



(!a && b)
(a && !b)

`val s = (!a && b) || (a && !b)`

Olettaen että syötteet (a, b) on `tinylogGate`-olioita, Scala luo automaattisesti piirit näistä ilmiäsuista!

Synteesi totuustaulu(i)sta

  1. Jokaiselle riville, jossa ulostulo on 1, kirjoita AND-operaatio, joka on totta tasan silloin, kun tuloilla on kyseisen rivin arvot
2. Yhdistä nämä ilmaisut yhdeksi pitkäksi OR-ilmaisuksi



Olettaen että syötteet (a, b) on `tinylogGate`-olioita, Scala luo automaattisesti piirit näistä ilmiäsuista!

Synteesi totuustaulu(i)sta

1. Jokaiselle riville, jossa ulostulo on 1, kirjoita AND-operaatio, joka on totta tasan silloin, kun tuloilla on kyseisen rivin arvot
2. Yhdistä nämä ilmaisut yhdeksi pitkäksi OR-ilmaisuksi

a	b	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$(a \ \&\& \ b)$

`val c = (a && b)`

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$(!a \ \&\& \ b)$



$(a \ \&\& \ !b)$

`val s = (!a && b) || (a && !b)`

Olettaen että syötteet (a, b) on `tinylogGate`-olioita, Scala luo automaattisesti piirit näistä ilmiäsuista!



No, ei tullut ihan sama...

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

  

- Kumpi on parempi ja miksi?

No, ei tullut ihan sama...

  

- **Erilaiset piirit voi tehdä saman asian**
 - Yhtä nopeasti (yhtä syvä)
 - Isompi piiri vie enemmän energiaa ja materiaalia

Toinen esimerkki: valitsin/kytkin (selector, multiplexer)

- Oletetaan, että haluamme valita kahden bitin a ja b välillä käyttäen valitsin-bittiä s

- Jos $s = 0$, haluamme tulokseksi r arvon, joka on a :lla
- Jos $s = 1$, haluamme b :n arvon

s	a	b	r
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


$(!s \ \&\& \ a \ \&\& \ !b)$

$(!s \ \&\& \ a \ \&\& \ b)$

$(s \ \&\& \ !a \ \&\& \ b)$

$(s \ \&\& \ a \ \&\& \ b)$

```
val r = (!s && a && !b) ||  
        (!s && a && b) ||  
        (s && !a && b) ||  
        (s && a && b)
```

 

Olemmeko valmiita?

- **Syntetisoi piiri kahden n -bittisen luvun yhteenlaskuun!**
- **Yleinen toimintatapa:**
 1. Rakenna totuustaulu
 2. Rakenna kaava
- **Voisimme, teoriassa, listata summan kaikki mahdolliset yhdistelmät syötteille ja ulostuluille**
 - Onko tässä ongelmia?

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

Ongelmia...

- **Jos yritämme rakentaa koneen, joka laskee yhteen kaksi 64-bittistä kokonaislukua?**
 - $2 \times 64 = 128$ syötettä
 - Totuustaulussa on tällöin $2^{128} = 340282366920938463463374607431768211456$ riviä
 - Niistä pitäisi etsiä tulokseltaan ykköset, määritellä AND-lausekkeet, ja yhdistää ne OR-lausekkeilla
 - Uuuuh, tarvitsemme fiksumman tavan...


Monimutkaisempien piirien järkevämpi rakennustapa

- Portit käsittelevät vain yhtä bittiä
- Datat esittämiseen tarvitsemme useita bittejä
- Porttisekvenssejä kutsutaan **väyläksi (bus)**
 - Väylä kuljettaa useiden bittien sanaa yhden bitin johdinten sijaan
- Käyttäen modulaarista lähestymistapaa voi saada oivalluksia käsillä olevan tehtävän parempaan piirisuunnitteluun

Bus-luokan implementaatio tinylogissa


- **Bus** eli väylä esittää useita bittejä (portteja), joten tehdään se laajentamalla Scalan Seq-piirreluokkaa
 - Bus on siis mukautettu Scala-kokoelma Gate-objekteille
 - Koska Bus on Seq, meillä on pääsy kokoelmien tavallisiin metodeihin, kuten `map` ja `fold`
- Sille määritellään myös väylätason operaattorit AND, OR ja NOT (`&`, `|`, `~`)
 - Muista sana-operaatioiden viimeinen kierros
- Kurssimateriaalissa on lisää Bus-luokan rakentamisesta
 - Tämän kierroksen tinylog-paketista löytyy `bus.scala`

Rakennetaan valitsin väylälle

 

- Piiri, joka antaa väylän
 - aa arvon, jos s on 0 ja
 - bb:n, jos s on 1

Rakennetaan valitsin väylälle

 


- Piiri, joka antaa väylän
 - aa arvon, jos s on 0 ja
 - bb:n, jos s on 1
- Scalalla:


```
scala> import tinylog.*_  
scala> val aa = Bus(Gate.False, Gate.True, Gate.True, Gate.True)  
  
scala> val bb = Bus(Gate.True, Gate.False, Gate.False, Gate.False)  
  
scala> val s = Gate.input() // Use an input gate so we can select  
  
scala> val cc = (aa && !s) | (bb && s) // Construct the circuit  
  
scala> cc.values // By default s is false, so we will select aa  
val res0: Seq[Boolean] = List(false, true, true, true)  
  
scala> s.set(true) // But, by setting s to true...  
  
scala> cc.values // The circuit output has changed to bb  
val res2: Seq[Boolean] = List(true, false, false, false)
```

 9.3.2026

Rakennetaan valitsin väylälle – käyttöliittymä




 - Tinylog-paketista löytyy myös Toggler, joka näyttää käyttöliittymän




```
scala> val t = new Toggler() // Create toggler UI
scala> t.watch("aa", aa)     // Display bus aa
scala> t.watch("bb", bb)     // Display bus bb
scala> t.watch("s", s)       // Display selector bit
scala> t.watch("cc", cc)     // Display output bus cc
scala> t.go()                // And start
```

 Rakennetaan valitsin väylälle – käyttöliittymä



 - Tinylog-paketista löytyy myös Toggler, joka näyttää käyttöliittymän



```
scala> val t = new Toggler() // Create toggler UI
scala> t.watch("aa", aa)    // Display bus aa
scala> t.watch("bb", bb)    // Display bus bb
scala> t.watch("s", s)      // Display selector bit
scala> t.watch("cc", cc)    // Display output bus cc
scala> t.go()               // And start
```


- Voit vaihtaa syötebittien arvoja ja katsoa, mitä tapahtuu ulostulolle

Esimerkki: palindromi

- Funktio joka rakentaa piirin, joka huomaa, jos Bus sisältää bitti-palindromin
- Piiri kannattaa ensin hahmotella kuvaamalla, mitä haluamme sen tekevän
 1. Tarkista onko ensimmäinen portti sama kuin viimeinen
 2. Tarkista onko toinen portti sama kuin toiseksi viimeinen
 3. ...
 - n. Jos kaikki nämä ovat totta, meillä on palindromi

- Onko jotain mitä emme ole vielä ilmaisseet Boolean-logiikalla?

- Kyllä:
yhtäsuuruuden tarkistus: $=?$
- Tiedämme miten!
 $(a \ \&\& \ b) \ || \ (!a \ \&\& \ !b)$

 


Esimerkki: palindromi

- Huom. Kun rakennamme piirin, koodin ei tarvitse missään vaiheessa tarkistaa portin arvoa!

```
// Helper function - output gate is true when input
// gates are equal
def gatesEqCircuit(a : Gate, b : Gate) : Gate =
  (a && b) || (!a && !b)

// Output gate is true when input bus is a palindrome
def isPalindromeCircuit(aa: Bus) : Gate =
  val len = aa.length
  // Create an array of size len/2 to hold the eq gates
  val eqc = new Array[Gate](len/2)
  for i <- 0 until len/2 do
    eqc(i) = gatesEqCircuit(aa(i), aa(len-1-i))
  end for
  // Now we can just reduce it with AND to form the
  // final gate
  eqc.reduce(_ && _)
end isPalindromeCircuit
```


 


Esimerkki: palindromi

- Togglerissa käynnistäminen:

```
val aa = Bus.inputs(7)
val p = isPalindromeCircuit(aa)
val t = Toggler()
t.watch("Input", aa)
t.watch("Palindrome?", p)
t.go()
```

  - Tämäkin löytyy Panoptosta (linkki MyCossa):
<https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f5bb39dd-cc39-4cc8-9395-b274007767d5>



Mitä tekee se piiri, jonka f palauttaa?

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

```
import tinylog.*

def e(a:Gate, b:Gate) = (a && b) || (!a && !b)

def f(aa:Bus, bb:Bus) =
  require(aa.length == bb.length)
  val x = aa.zip(bb).map((a,b) => e(a,b))
  x.reduce(_ && _)
end f
```

Ihan kiva, mutta...

Mites se 64-bittinen summain kahdelle luvulle?

- **Unohdetaan tässä vaiheessa negatiiviset luvut...**
- **Mitä me teemme, kun laskemme yhteen kaksi kokonaislukua?**

Takaisin kouluun: 10-kantaiset luvut

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 8107 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 05088107 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 88107 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 005088107 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 07 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 088107 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 1005088107 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 107 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 284375159 \\ + 720712948 \\ \hline 5088107 \end{array}$$

Takaisin kouluun: 2-kantaiset luvut

 

Binäärilukujen yhteenlasku on helppoa!

- Rakenna piiri, joka seuraa menetteylä, yksi merkitsevä bitti kerrallaan
- Jokainen merkitsevä numero on määritetty laskemalla yhteen **kolme** numeroa:
 - Syöte a
 - Syöte b
 - Muistinumero c
 - Jokainen niistä on joko 0 tai 1

$$0 + 0 + 0 = 00$$

$$0 + 0 + 1 = 01$$

$$0 + 1 + 0 = 01$$

$$0 + 1 + 1 = 10$$

$$1 + 0 + 0 = 01$$

$$1 + 0 + 1 = 10$$

$$1 + 1 + 0 = 10$$

$$1 + 1 + 1 = 11$$

Binäärilukujen yhteenlasku on helppoa!


- Rakenna piiri, joka seuraa menetteylä, yksi merkitsevä bitti kerrallaan
- Jokainen merkitsevä numero on määritetty laskemalla yhteen **kolme** numeroa:
 - Syöte a
 - Syöte b
 - Muistinumero c
 - Jokainen niistä on joko 0 tai 1

a		b		c	
0	+	0	+	0	= 00
0	+	0	+	1	= 01
0	+	1	+	0	= 01
0	+	1	+	1	= 10
1	+	0	+	0	= 01
1	+	0	+	1	= 10
1	+	1	+	0	= 10
1	+	1	+	1	= 11

uusi
muistinumero

tulos

Kokosummain (full adder) -piiri

 


a	b	c _{in}	C _{out}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

a	b	c _{in}	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


- c on muistinumero (carry)

Ketjutettu summain (4-bittiselle koneelle)

 - Yhdistää kokosummaimia yksi merkitsevä bitti kerrallaan
- Suomenkieliseltä nimeltään **ketjutettu summain**
- Englanniksi **ripple-carry adder** koska bitit leviävät kuin väreily veden pinnalla



4-bittinen ketjutettu summain – toteutus

 

```
def buildFullAdder(a: Gate, b: Gate, c_in: Gate): (Gate, Gate) =  
    val c_out = (!a && b && c_in) || (a && !b && c_in) || // ...  
                (a && b && !c_in) || (a && b && c_in)  
    val s = (!a && !b && c_in) || (!a && b && !c_in) || // ...  
            (a && !b && !c_in) || (a && b && c_in)  
    (c_out, s)  
end buildFullAdder
```

```
def buildRCAdder(bus1: Bus, bus2: Bus) =  
    require(bus1.length == bus2.length,  
            "Can only add buses of same length")  
    var carry_in: Gate = Gate.False // no initial carry  
    val ss = new Array[Gate](bus1.length)  
    for i <- 0 until bus1.length do  
        val (carry_out, sum) = buildFullAdder(bus1(i), bus2(i),  
                                                carry_in)  
        carry_in = carry_out // carry from bit i propagates  
        ss(i) = sum  
    end for  
    new Bus(ss.toIndexedSeq)  
end buildRCAdder
```

Kun tulkitaan Bus datasanana, huomaa tämä!

- Sekvenssien indeksien yleensä ajatellaan kasvavan vasemmalta oikealle, mutta (binääri)numerot indeksoidaan (vähiten merkitsevästä luvusta alkaen) oikealta vasemmalle

- Esim, tämä kolmen portin väylä:

```
val aa = Bus(Gate.True, Gate.True, Gate.False)
```

esittää binäärimerkkijonoa 011

- Pitäkää tämä mielessänne, kun debugaatte harjoitustehtäviä!
 - Togglerissa voi kääntää sekvenssin: `aa.reverse`

Viikon harjoitukset

1. **Circuit quiz: täydennä totuustaulu**
2. **Tinylog quiz: kuinka testata porttien arvoja**
3. **Gate expressions: Gate:ssa kaksi perusoperaatiota**
4. **Operations on Circuits**
 - Operaatioita käyttäen piirejä
 - Huom: count true bits (laske tosi-bitit) ei voi toteuttaa samoin kuin kierroksella 2
 - Video selittämään etumerkittömän vähemmän kuin –operaation:
<https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=fe5faa24-a0be-41eb-b8d7-b300008f98b8>
5. **Bus writer**
 - Piiri joka valitsee väylän ja kirjoittaa dataa siihen
6. **(Haaste: Shallow operations)**

Vihjeitä viikon harjoitukseen

- Piirien piirtäminen paperille helpottaa
- Kaikissa harjoituksissa rakennetaan piirejä `Gate`- ja `Bus`-olioista käyttäen **Boolean-operaatioita**
- **`Gate:n` (`Bus:in`) arvoa ei tiedetä, kun sitä rakennetaan!**
 - Jos haluat tarkistaa `Gate`- tai `Bus`-olion arvon rakentaessasi piiriä, koodisi on todennäköisesti virheellinen
 - Käytä sen sijaan Boolean-operaattoreita niille. Nämä arvioidaan joka kerta uudelleen, kun syöte muuttuu!
- **Piirit ja väylät sisältävät `*Play.scala` ohjelman**
 - Runko käyttäen `Triggeriä`, jota voit editoida ja jotta voit kokeilla piirien toimintaa

Fukseille – Johdatus opiskeluun to 12.3.2026!

- **Muistakaa Johdatus opiskeluun –kurssin luento to 12.3.2026 klo 14:15**
 - Info: TU7, Maarintie 8: valinnat uran aikana
 - Tepsy: maisteriohjelman valinta myöhemmin
 - Tfy: U4, Otakaari 1: Valinnat uran aikana
 - Tik: T1, Konemiehentie 2, Akateeminen urapolku
 - Tuta, ei luentoa vaan omatoiminen tehtävä
- **Yhteinen sivuaineluento to 19.3 klo 14:15, Jeti, Otakaari 5**