

CS-A1120 Ohjelmointi 2



A”

Aalto-yliopisto
Perustieteiden
korkeakoulu

Luento 4
kevät 2026

Sanna Suoranta (suomeksi, AS2) ja
Lukas Ahrenberg (englanniksi, T1)
16.3.2026

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

Tänään: Sekvenssiologiikka


<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>



Aalto-yliopisto
Perustieteiden
korkeakoulu

Tähän mennessä – voimme rakentaa koneen, joka laskee biteillä

 - Käytimme kombinaatiologiikan rakennuspalikoita



- Riittääkö tämä ohjelmoitavan koneen rakentamiseksi?


Mitä ohjelmitavuus (programmable) tarkoittaa?

<https://preseo.aalto.fi/o2fi2026>


Kierroksen 4 oppimistavoitteet

- **Tämän viikon jälkeen,**
 - Tunnet kombinaatiologiikan rajoitukset
 - Osaat kertoa esimerkkejä kuinka **takaisinkytkennän (feedback)** lisääminen kombinaatiologiikkaan luo sekvenssilogiikan
 - Sinulla on ajatuksia **ohjelmoitavuuden** konseptista
 - Osaat selittää **tilan (state)** perusperiaatteet
 - Osaat rakentaa (käyttäen minilog-pakettia) yksinkertaisen laskentalaitteen, jonka **tila kehittyy**
 - Sinulla on käsitys kuinka tietokoneen **tietovuo (data path)** on rakennettu
 - Osaat kertoa kuinka tietokoneen muisti toimii

 Mitä ohjelmitavuus (programmable) tarkoittaa?






 Onko kombinaatiologiikka riittävä ohjelmoitavan tietokoneen rakentamiseksi?



johdin
—
(wire)


Loogiset portit

   

(logic gates)



Ei ole (perustelut intuitioon pohjautuen “käsiensheiluttelulla”)

 - **Esimerkki: kahden n -bittisen luvun yhteenlasku**




Ei ole (perustelut intuitioon pohjautuen “käsienheiluttelulla”)

  - Esimerkki: kahden n -bittisen luvun yhteenlasku
- Kolmen n -bittisen luvun yhteenlasku



 - Entäpä m kappaletta $n:n$ mittaisia lukuja...?



Ei ole (perustelut intuitioon pohjautuen “käsienheiluttelulla”)

- **Esimerkki: kahden n -bittisen luvun yhteenlasku**
 - Tämä voidaan tehdä kombinaatiologiikalla (esim. viime viikolla)
- **Entäpä kolmen n -bittisen luvun yhteenlasku?**
 - Toki, kolme syötettä piirille: $x_1 + x_2 + x_3$
 - Tai kaksi summainta peräkkäin: $(x_1 + x_2) + x_3$
- **Mutta, piiri osaa tehdä vain sille annetun asian: lisätä toisiinsa kolme lukua**
 - jos kolmas luku on 0, lisäämme kaksi lukua
- **Entäpä yleinen lauseke käyttäen jotain toista operaattoria?**
 - Piiristä tulisi todella kompleksinen
- **Piiri ei voi tehdä mitään, mitä emme ole etukäteen ‘ajatelleet’**

Kombinaatiologiikan summain/vähennin (adder/subtractor)


- Kaksi syötesanaa ja yksi 'ohjelma-bitti' operaation valitsemiseksi

$$a \pm b$$

$$a + b, \text{ if } p = 0$$

$$a - b, \text{ if } p = 1$$

 - Voisimme rakentaa yhden summain-piirin, yhden vähennin-piirin sekä yhden kytkimen valinnan tekemiseksi (viime viikolla)



Kombinaatiologiikan summain/vähennin (adder/subtractor)

- Kolme syötesanaa ja kolme 'ohjelma-bittiä' operaatioiden valitsemiseksi

$$(a \pm b) \pm c$$

$$(a + b) + c, \text{ if } p = 00$$


$$(a + b) - c, \text{ if } p = 01$$

$$(a - b) + c, \text{ if } p = 10$$

$$(a - b) - c, \text{ if } p = 11$$

- Onnistuisi vielä, mutta jokainen polku pitäisi rakentaa erikseen!

- Syötteiden määrä kasvaa

 

Mikä on “yksinkertaisin” kone, jota EI voi rakentaa kombinaatiologiikalla?

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

Mikä on “yksinkertainisin” kone, jota EI voi rakentaa kombinaatiologiikalla?

- Esim. kone, joka kasvattaa laskuria (counter) yhdellä joka kerta, kun ‘nappia painetaan’
- Koneen pitäisi ‘muistaa’ edellinen luku
 - Sillä on nykyinen **tila (state)**
- **Mutta mikä on ‘nappi’?**
 - Mikä on **periaate (principle)**, jolla se toimii (operate)?

0 0 0 0



0 0 0 1



0 0 1 0




0 0 1 1



Takaisinkytkentä (feedback)

 - Ulostulo kytketään takaisin syötteisiin joka kerta, kun 'nappia' painetaan
- (Feedback = takaisinkytkentä, palaute)



0000



0001



0010




0011

⋮

Kello (clock)

 - ‘Napin’ painamisen voi automatisoida lisäämällä piiriin kellon
- Aina kun kello siirtyy askeleen eteenpäin, takaisinkytkentä aktivoituu
 - Ulostulon arvot syötetään takaisin syötteiksi, mikä aiheuttaa piirin uudelleenarvioinnin (re-evaluate)




Kello (clock)

- **Kello ohjaa piirin tilaa päivittymään**
 - Mitä nopeampi kello, sen useampia päivityksiä (laskuja) per sekunti
- **Modernien tietokoneiden kellotaajuus (clock frequency) on GHz taajuusalueella**
- **Mutta takaisinkytkentä vaatii energiaa (ja tuottaa lämpöä)**
- **Suurin osa tietokonearkkitehtuureista perustuu synkroniseen takaisinkytkentään**
 - On mahdollista tehdä epäsynkroninen takaisinkytkentä (ilman kelloa), mutta tämä on aika harvinaista
- **Värähtelypiiri (electronic oscillator) toteuttaa kellon laiteatasolla**




Sekvenssilogiikan rakennuspalikat

 


Seuraava tila – tapaus 1?

 - Mikä on tämän neliporttisen väylän uusi arvo sen jälkeen, kun takaisinkytkentä on lauennut kerran? (vasemmalta oikealle)
 - Violetit nuolet merkitsevät takaisinkytkentää




Seuraava tila – tapaus 2?

 - Entäs tämä yhden takaisinkytkentäkierroksen eli kellotuksen jälkeen? (vasemmalta oikealle)?



Seuraava tila – tapaus 3?

- Mikä on tämän seuraava tila?

 

**Onko tämä riittävää
ohjelmoitavan tietokoneen
rakentamiseksi?**

Ihme kyllä – ON!


**Muutama käytännön asia pitää vielä suunnitella,
mutta periaatteessa sekvenssilogiikka riittää!**

Miksi?

- Takaisinkytkentä mahdollistaa sen, että piiri ylläpitää **tilaa (state)** eli se 'muistaa'
- Logiikka mahdollistaa sen, että piirin tila voi kehittyä (evolve)
 - Äärelliset tilakoneet (finite state machines) voivat kuvata prosessin mahdolliset toimintapolut (tästä lisää Laskennan teoria –kurssilla)
- Toiminnallisuus määritellään (configure) eikä vain vaihdella (switch)

Sekvenssi-logiikan summain-vähennin (käsienheilutusversio)

- **Akkumulaattori (accumulator) voi laskea minkä tahansa sekvenssin $x_1 \pm x_2 \pm x_3 \pm \dots$:**
 1. Aseta acc olemaan x_1 , in olemaan x_2 ja p olemaan operaattori (0 yhteenlaskulle ja 1 vähennyslaskulle)
 2. Kellota piiri $\rightarrow$ acc on nyt edellisten kahden luvun yhteen/vähennyslaskun tulos
 3. Aseta in olemaan x_3 ja p olemaan operaattori
 4. Kellota piiri $\rightarrow$ acc:iin päivitetään uusi tulos
 5. Jne.
- **Askeleet 1, 3, 5, ... ovat 'ohjelma'**

 

minilog – sekvenssiologiikkaa Scalalla


- **Sekvenssiologiikkaa varten meidän pitää päivittää tinylog-pakettia**
 - Gate- ja Bus-olioiden pitää olla osa Circuit-oliota, ikäänkuin piirikortteja (jotta ne ovat tietoisia samasta kellon laukaisemasta takaisinkytkennästä)
 - Tätä oliota kutsutaan Gate:n tai Bus:in isännäksi host
- **Takaisinkytkentä voidaan rakentaa mistä vaan portista, mutta se voidaan kytkeä vain inputElement-olioon**
- **Tämän viikon harjoitusten Scala-paketista löytyy nämä toteuttava minilog-paketti**
 - Lisätietoja paketista kurssimateriaalissa:
<https://a1120.cs.aalto.fi/2024/notes/round-sequential-logic--seq.html>

minilog – sekvenssilogiikkaa Scalalla

- **minilog-paketista löytyy XOR-operaattori**
 - XOR kahden portin välillä: toimii sekä $\wedge$ että $+$
- **Rajapinta:**
 - `val c = new Circuit()` luo uuden piirin
 - `val g = c.input()`
`(inputElement)` luo uuden syöte-elementin piirille `c`
 - `val bb = c.input(8)` luo 8-bittisen syöte-elementin piirille `c`
 - `g.host` kertoo mihin piiriin `g` kuuluu
 - `a.buildFeedbackFrom(b)` tekee takaisinkytkennän `b:stä a:n` syöte-elementtiin(/elementteihin)
 - `c.clock()` laukaisee piirin `c` kellon

minilog-esim.: 4 porttia, jossa takaisinkytkentä portista n porttiin n+1

```
import minilog._  
// Always need a circuit  
val c = new Circuit()  
// Create the bus of input elements  
val aa = c.inputs(4)  
// Feedback TO gate at index 1  
// FROM gate at index 0  
aa(1).buildFeedbackFrom(aa(0))  
// From index 1 -> index 2  
aa(2).buildFeedbackFrom(aa(1))  
// You should use a loop for this  
aa(3).buildFeedbackFrom(aa(2))  
  
// Build a trigger to visualise  
val t = new Trigger(c)  
t.watch("aa", aa.reverse)  
t.go()
```

 


- Mitä tapahtuu, kun asetat portin 0 olemaan ykkönen ja kelloitat piirin?
- Entä mikä tahansa muu portti ykköseksi?
- Miksi?

minilog-esim.: takaisinkytkentä väylien välillä

```
def buildShiftUpOne(user_in : Bus) : Bus =  
  // Shifting 'up' means that the gate at the  
  // 'highest' index disappears (is dropped)  
  // and a False gate is inserted at the lowest.  
  // Because Bus is a sequence we can drop and prepend.  
  val shifted = new  
  Bus(user_in.host.False  
    +: user_in.dropRight(1))  
  // We also need to feed back to the input so that  
  // the operation can be repeated  
  user_in.buildFeedbackFrom(shifted)  
  // Return the new bus  
  shifted  
end buildShiftUpOne
```

 - **Piiri siirtää (shift) sanan yhden askeleen ‘ylöspäin’ joka kellonlöymällä**



```
// Let's test it  
val c = new Circuit()  
val aa = c.inputs(8)  
val bb = buildShiftUpOne(aa)  
  
val t = new Trigger(c)  
t.watch("input", aa.reverse)  
t.watch("shifted", bb.reverse)  
t.go()
```


minilog-esim.: Askeltaja (incrementer)

```
import minilog.* // Note: minilog not tinylog
def buildHalfAdder(ai: Gate, c: Gate) = (ai && c,
    (!ai && c) || (ai && !c))
def buildIncrementer(aa: Bus) =
    var c = aa.host.True // initial carry is true
    val r = new Array[Gate](aa.length)
    for i <- 0 until aa.length do
        val (c_out, s) = buildHalfAdder(aa(i), c)
        r(i) = s
        c = c_out
    end for
    new Bus(r.toSeq)
end buildIncrementer
```

- **Takaisinkytkentää varten**

```
val n = 4
val c = new Circuit()
val ins = c.inputs(n)
val outs = buildIncrementer(ins)
ins.buildFeedbackFrom(outs)
```


minilog-esim.: Askeltaja (incrementer)

 


- **minilogTriggerin käynnistys:**

```
val t = new Trigger(c)
t.watch("ins", ins.reverse)
t.watch("outs", outs.reverse)
t.go()
```

- **Kombinaatiologiikan piiri ilman takaisinkytkentää:
tämä kasvattaisi syötettä vain kerran**

 (muistin virkistykseksi askeltajan ymmärtämiseksi: puolisummain, half-adder)



a	b	summa	carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


Minkälaisen piirin tämä funktio luo?

```
import minilog.*

def f(aa: Bus, bb: Bus) : Bus =
  val pairs = aa.zip(bb)
  var c : Gate = aa.host.False
  // Create sequence of gates using for-yield
  val ss = for (a,b) <- pairs yield
    val s = a ^^ b ^^ c          // ^^ means XOR
    c = ( (a && b) || (a && c) || (b && c) )
    s
  // Convert sequence to bus and return
  new Bus(ss)
end f
```


minilog-esim.: Akkumulaattori-summain (accumulator-adder)

```
def buildAdder(aa: Bus, bb: Bus) : Bus =  
  val pairs = aa.zip(bb)  
  var c : Gate = aa.host.False  
  // Create sequence of gates using loop  
  val sum = for (a,b) <- pairs yield  
    // Construct s gate for this bit  
    val s = a ^^ b ^^ c          // ^^ means XOR  
    // Update carry  
    c = ( (a && b) || (a && c) || (b && c) )  
    s // Return s gate  
  new Bus(sum)  
end buildAdder
```

 


minilog-esim.: Akkumulaattori-summain (accumulator-adder)
 
```
val n          = 8
val c          = Circuit()
val accum_in   = c.inputs(n)
val user_in    = c.inputs(n)
val accum_out  = buildAdder(accum_in, user_in)
```




```
accum_in.buildFeedbackFrom(accum_out)
```
 
```
val t = Trigger(c)
t.watch("accum_in", accum_in.reverse)
t.watch("user_in", user_in.reverse)
t.watch("accum_out", accum_out.reverse)
t.go()
```



minilog-esim.: Akkumulaattori-summain-vähennin (accumulator-adder-subtracker)

```
def buildSubtractor(aa: Bus, bb: Bus) : Bus =  
  val pairs = aa.zip(bb)  
  var c : Gate = aa.host.True  
  // Create sequence of gates using loop  
  val diff = for (a,b) <- pairs yield  
    // Construct s gate for this bit  
    val s = !(a ^^ b ^^ c)          // ^^ means XOR  
    // Update carry  
    c = ( (a && !b) || (a && c) || (!b && c) )  
    s // Return s gate  
  // Return a new bus from sequence  
  new Bus(diff)  
end buildSubtractor
```

 


minilog-esim.: Akkumulaattori-summain-vähennin (accumulator-adder-subtracker)

```
val n          = 8
val c          = Circuit()
val accum_in   = c.inputs(n)
val user_in    = c.inputs(n)
val sel        = c.input()
// Adder same as on previous slide
val res_add    = buildAdder(accum_in, user_in)
val res_sub    = buildSubtractor(accum_in, user_in)
// Switch operator using the sel gate
val accum_out  = (res_add && !sel) | (res_sub && sel)

accum_in.buildFeedbackFrom(accum_out)
```
 
```
val t = new Trigger(c)
t.watch("accum_in" , accum_in.reverse)
t.watch("sel" , sel)
t.watch("user_in" , user_in.reverse)
t.watch("accum_out" , accum_out.reverse)
t.go()
```




**Ohjelmabitin
kääntö vaikuttaa
heti, mikä ei ehkä
ole ihan
intuitiivista.**



**Kun pystymme
pitämään yllä tilan,
saadaan
MUISTI**


Muistimoduuli (yhdele sanalle)

 - **Tarve:**
 - Sanan (väylän) tilan pitäminen
 - Tallennetun sanan lukeminen (read)
 - Uuden sanan kirjoittaminen (write)
- **Takaisinkytkentä auttaa tilan pitämiseen**
- **Kuinka voimme tallentaa sanan?**
- **Kuinka voimme hakea talletetun sanan?**
- **Tarvitsemme jotain muuta kuin yksinkertaisen väylän, joka syöttää bitit takaisin itseensä**




Muistimoduuli (yhdele sanalle)

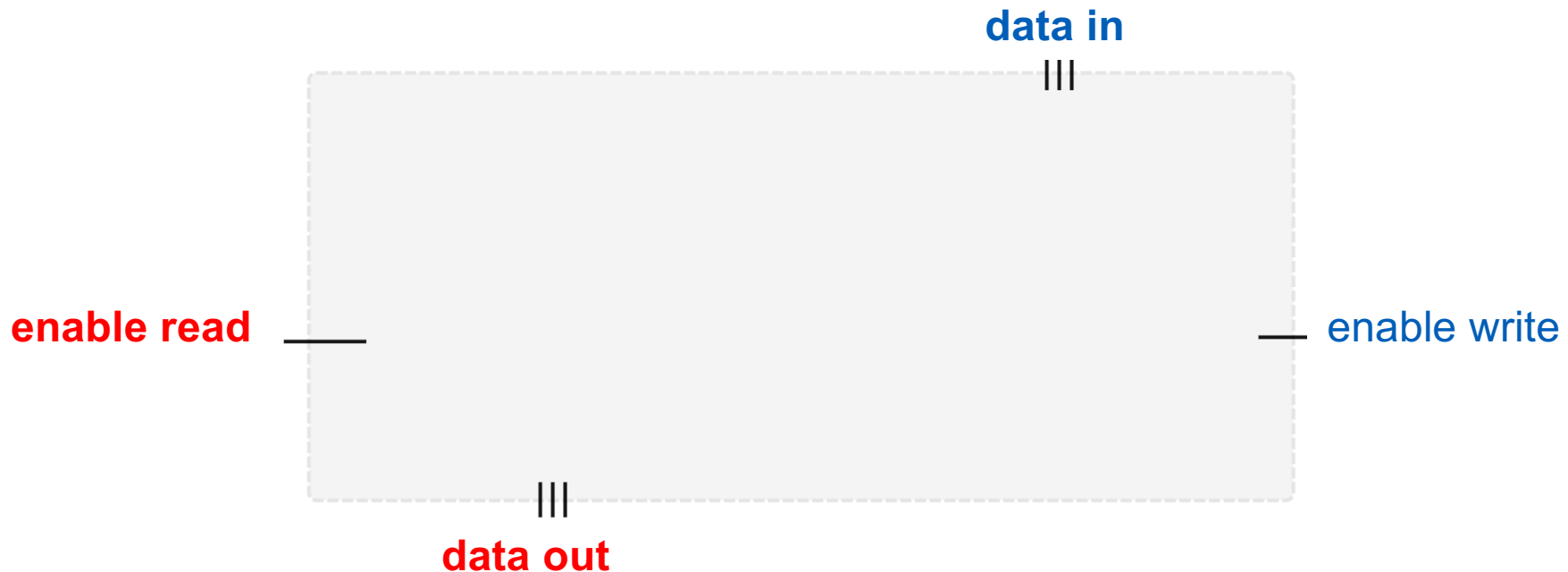- Kun portti **lue (read enable)** on 1, **data out** –väylä välittömästi asetetaan muistiin tallennetuksi sanaksi
- Kun portti **kirjoita (write enable)** on 1 ja **piiriä kelloitetaan**, sana väylästä **data in** kirjoitetaan muistiin




Muistimoduuli (yhdelta sanalle)

 - Kun portti **lue (read enable)** on 1, **data out** –väylä välittömästi asetetaan muistiin tallennetuksi sanaksi
- Kun portti **kirjoita (write enable)** on 1 ja **piiriä kelloitetaan**, sana väylästä **data in** kirjoitetaan muistiin




Muistimoduuli (yhdele sanalle)

 - Kun portti **lue (read enable)** on 1, **data out** –väylä välittömästi asetetaan muistiin tallennetuksi sanaksi
- Kun portti **kirjoita (write enable)** on 1 ja **piiriä kelloitetaan**, sana väylästä **data in** kirjoitetaan muistiin




Muistimoduuli (yhdele sanalle)

 - Kun portti **lue (read enable)** on 1, **data out** –väylä välittömästi asetetaan muistiin tallennetuksi sanaksi
- Kun portti **kirjoita (write enable)** on 1 ja **piiriä kelloitetaan**, sana väylästä **data in** kirjoitetaan muistiin



Kahden sanan muisti (konseptina)

 - Takaisinkytkentä mahdollistaa sen, että piiri “muistaa”
- Muistipankki (memory bank) on joukko väyliä, jotka syötetään takaisin itseensä
- Kun lisää sanan lukemisen ja kirjoittamisen, saadaan muisti (memory)




Address-väylä kertoo, kumpaa sanaa käsitellään
- Tässä yksi bitti, koska on vain kaksi sanaa

(tästä video)


Muisti

 - Vertaa Scalan Bufferiin tai Array'n
- address on muistin 'indeksi'
- enable write ja enable read pitäisikö meidän asettaa vai saada arvo
 - Kun enable write on tosi, data in ylikirjoittaa addressin osoittaman sanan
 - Kun enable read on tosi, addressin osoittama sana kopioidaan data out:iin



Muisti

 - **Muistimoduulilla on kaksi operaatiota:**
 - Muistin lukeminen (memory read)
 - Muistin kirjoitus (memory write)
- **Kaksi sana sisään:**
 - Muistin osoite, eli mihin muistissa olevaan sanaan operaatio vaikuttaa
 - Muistidata eli datasana, joka tallennetaan osoitteen osoittamaan paikkaan kirjoitus-operaatiossa
- **Yksi sana ulos:**
 - Luettu sana ulos luku-operaatiossa



Osoite-väylän leveys ja muistin koko

- **Osoite-väylän leveys rajoittaa osoiteavaruutta (address space), eli kuinka monta eri paikkaa muistissa on**

<https://presemo.aalto.fi/o2fi2026>

- **Kuinka monta bittiä tarvitsemme osoitteeksi, kun muistipankkiin mahtuu 8 sanaa?**
 - (Vinkki: 1 bitti antaa 2 sanan muistin)
- **Jos meillä on 8 bitin osoiteavaruus ja sanan koko on 1 tavu, kuinka iso muisti meillä on?**
- **Monella koneella on nykyään sama osoiteväylä ja sanakoko, mutta tämä ei ole pakollista**
 - Esim Commodore 64:ssä oli 16 bit osoite mutt 8 bit sanan pituus


ARMLET

Aloitetaan
ohjelmoitavan
prosessorin
rakentaminen
(viimeinkin)




Armlet

 - **128 KiB muisti, 16-bittinen prosessori, osoiteavaruus ja väylä**
 - yksinkertainen
- **Hyvin yksinkertainen rakenne (design)**
- **ARM-prosessorin insiprioma**
- **Noudattaa von Neumann (aka. Princeton) –arkkitehtuuria**
 - Muistissa sekä ohjelma että data, I/O-toiminta siirtelyyn
 - CPU (central processing unit) sisältää ALUn ja operoi datapolkua





Datapolku (data path)

 - **Mitä tarvitsemme?**
 - Sisäisen tilan (rekisterit, registers)
 - Kyvyn ladata tietoa prosessorille (latauksen viimeistely-yksikkö, load completion unit)
 - Kyvyn laskea (aritmeettislooginen yksikkö, arithmetic logic unit)
 - Kyvyn tallentaa tulos tietokoneen muistiin (muistin rajapintayksikkö, memory interface unit)




Rekisterit (registers)

  - Rekisteri toimii kuin piiriin sisäänrakennettu 'muuttuja'
- Meillä oli esimerkki piiristä, joka pystyy pitämään ja päivittämään tilaansa
 - Akkumulaattori-summaimessa on sisäinen tila, joka päivittyy
- Prosessoriarkkitehtuurissa tällaisia muuttujia kutsutaan **rekistereiksi (registers)**
- Meidän arkkitehtuurissa on kahdeksan 16-bittistä rekisteriä:
 - \$0, \$1, \$2, \$3, \$4, \$5, \$6 ja \$7




Aritmeettislooginen yksikkö (arithmetic logic unit, ALU)

 - Sama periaate suunnittelussa kuin akkumulaattori-summainvähentimessä
- Kahdeksan rekisteriä: \$0–\$7
- Toiminnot kuten lisäys, vähennys, siirto, AND, OR, ...
 - `operation` kertoo valitun toiminnon (operaatio, operation)
- `L` on rekisterin numero (0-7), mihin tulos tallennetaan
- `A` on rekisterin numero (0-7) ensimmäiselle operandille
- `B` on rekisterin numero (0-7) toiselle operandille




Aritmeettislooginen yksikkö

 - **Esim: jotta ALU laskisi \$0:n ja \$3:n summan ja laittaisi sen rekisteriin \$4**
 - Aseta `operation` numeroksi, joka vastaa yhteenlaskukäskyä
 - Aseta `L` olemaan `100` (4)
 - Aseta `A` olemaan `000` (0)
 - Aseta `B` olemaan `011` (3)
 - Kellota piiri



Välittömän datan asettaminen ALUun

 - Pienellä päivityksellä ALU voi käsitellä 'vakioita' operaatioissa
- `immed_in` on 16-bittinen sana jota voidaan käyttää rekisterin sijaan
 - Ei tarvi hukata rekisteriä pitämään vakiota
- Kaksi versiota joillekin käskyille (instructions), esim. `add`:
 - Laske yhteen kaksi rekisteriä, jotka osoitetaan A:ssa ja B:ssä
 - Laske yhteen A:n osoittama rekisteri ja vakio, joka on tallennettu




`immed_in`:iin

ALU:n testailu


- Harjoitusten `armlet`-paketista löytyy käyttöliittymä, jonka avulla voit kokeilla ALUa asettamalla eri syötteitä ja kellottamalla piiriä
- Aja ohjelma
`launchALUTrigger.scala`
tai
- Luo ALU trigger konsolissa
(kun olet importoinut minilogin)

```
scala> new ALUTrigger()
```

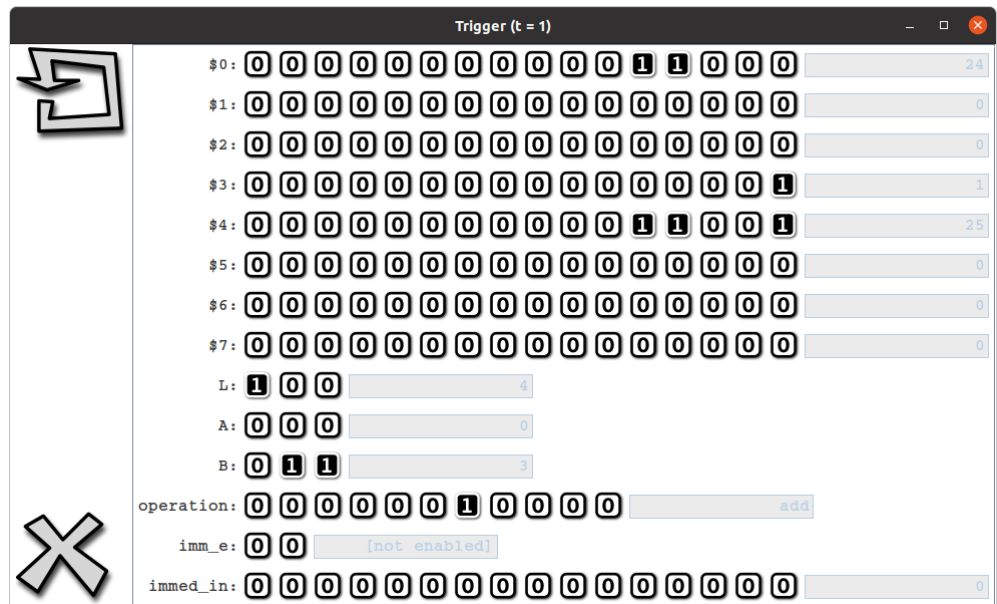


Datan tallentaminen (storing) ja lataaminen (loading)

- Kahdeksan 16-bittistä rekisteriä tuskin riittää useimpiin toimintoihin
- Suurempi tallennus vaatii rajapintaa (prosessorin) ulkopuolisiin muistipiireihin (memory circuits)
- Meidän prosessori käyttää 16-bittisiä sanoja, eli se voi osoittaa (address) 2^{16} muistipaikkaan (memory location)
 - Jokainen muistipaikka voi sisältää yhden 16-bittisen datasanan (2 tavua)
 - Eli $2^{16} * 2 \text{ tavua} = 128 \text{ kibitavua}$ tietoa

 

Datan tallentaminen ja lataaminen

 - **Muistin rajapintayksikkö (memory interface unit) on vastuussa muistitoiminnoista**
 - Muistista lataaminen (load from memory)
 - Muistiin tallentaminen (store to memory)
- **Latauksen viimeistely-yksikkö (load completion unit) on vastuussa muistista haetun arvon asettamisesta rekisteriin tietopolun alussa**



Joko meillä on ohjelmoitava tietokone?

- **Melkein!**
- **Tarvitsemme vielä tavan ladata ohjelmia – tietopolun ohjeita (the instructions for the data path) – ja suorittaa ne automaattisesti**
 - Tästä seuraavalla kerralla

Harjoituksissa tällä viikolla

- Takaisinkytkentä (feedback)
- Oskillaattori (oscillator)
- Lineaariset takaisinkytketyt siirtorekisterit (linear-feedback shift registers)
- Muisti
 - Yhden sanan muistimoduuli
 - Useamman sanan muistimoduuli – tästä videoissa vinkki
- Sekventiaallinen kertolaskin (sequential multiplier)
 - Käytä yksinkertaisen summaimen toimintoa toistaen
- (Haastetehtävä: putkitettu kertolaskin (pipelined multiplier))

Harjoituksissa tällä viikolla

- Huom. minilogissa XOR:lle toimii sekä ^^ että +, ne tekee saman
- Vinkkejä:
 - Saat aina Gatesta tai Busista Circuitin käyttämällä .host-metodia
 - **Voit kutsua buildFeedbackFrom-metodia vain inputElementsille**
 - Memory-tehtävä: huomaa annetut funktiot buildDecoder ja kaksi funktiota *Selector!
 - Multiplier-tehtävä: huomaa loadEnable:n ja ready:n kuvaukset
 - Muista että Bus on sekvenssi!
- Tarkista ohjelmasi toiminnallisuus play-ohjelmien avulla
 - Huomaa, että sinun pitää poistaa kommentteja, jotta osa koodista toimisi! (koska koodissa visualisoidaan eri tapauksia)
 - Älä unohda viimeistä t.go() -riviä